

טבלת הגברי טרנזיסטורים באוט קטן

r_s - התנגדות המקור

סוג המגבר	R_{IN}	R_{OUT}	$A_{vo} = \frac{v_{out}}{v_s}$	$A_{IS} = \frac{i_{out}}{i_s}$	$Z_0 = \frac{v_{out}}{i_s}$	$Y_S = \frac{i_{out}}{v_s}$
CS בלאי אפקט מצע $V_{BS} = 0$ ()	$R1\ R2$ $(R_{in} \rightarrow \infty \text{ לא נגידים})$	$r_0\ R_D$	$-g_m \cdot (r_0\ R_D) \cong -g_m \cdot R_D$	$-g_m \cdot (R_1\ R_2)$ (לא מוגדר לא נגידים)	$-g_m \cdot R_D \cdot (R_1\ R_2)$ (לא מוגדר לא נגידים)	$-g_m$
CS עם נגד מנוע, עם אפקט מצע ()	$R1\ R2$ $(R_{in} \rightarrow \infty \text{ לא נגידים})$	$((g_m + g_{mb}) \cdot r_0 \cdot R_S + R_S + r_0)\ R_D$	$\frac{-g_m \cdot r_0 \cdot R_D}{((g_m + g_{mb}) \cdot r_0 \cdot R_S + R_S + r_0 + R_D)}$	$\frac{-g_m \cdot (R_1\ R_2)}{1 + R_S \cdot (g_m + g_{mb})}$ (R_1, R_2 לא מוגדר לא נגידים)	$\frac{-g_m \cdot (R\ R_2) \cdot r_0 \cdot R_D}{r_0 + R_S \cdot r_0 \cdot (g_m + g_{mb}) + R_D + R_S}$ (R_1, R_2 לא מוגדר לא נגידים)	$\frac{-g_m}{1 + R_S(g_m + g_{mb})}$
CD עם אפקט מצע ()	$R1\ R2$ $(R_{in} \rightarrow \infty \text{ לא נגידים})$	$\frac{1}{g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_0\ R_S}} \approx$ $\approx \frac{1}{g_m + g_{mb}}$	$\frac{g_m}{g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_0\ R_S}} \approx$ $\approx \frac{1}{1 + \frac{g_{mb}}{g_m}}$	$g_m \cdot (R_1\ R_2)$ $R_1, R_2 \text{ לא מוגדר לא נגידים}$ אפקט המצע מתבטל	$\frac{g_m \cdot (r_0\ R_S) \cdot (R_1\ R_2)}{1 + (g_m + g_{mb}) \cdot (r_0\ R_S)}$ (R_1, R_2 לא מוגדר לא נגידים)	$\frac{g_m}{g_m \text{ אפקט המצע מתבטל}}$
CD עם R_D נגד עם אפקט מצע ()	$R1\ R2$ $(R_{in} \rightarrow \infty \text{ לא נגידים})$	$\frac{R_S \cdot (r_0 + R_D)}{R_D + r_0 \cdot R_S \cdot (g_m + g_{mb}) + R_S + r_0}$	$\frac{g_m \cdot R_S \cdot r_0}{R_D + r_0 \cdot R_S \cdot (g_m + g_{mb}) + R_S + r_0}$	$g_m \cdot (R_1\ R_2)$ $R_1, R_2 \text{ לא מוגדר לא נגידים}$ אפקט המצע מתבטל	$\frac{g_m \cdot R_S \cdot r_0 \cdot (R\ R_2)}{R_D + r_0 \cdot R_S \cdot (g_m + g_{mb}) + R_S + r_0}$	$\frac{g_m}{g_m \text{ אפקט המצע מתבטל}}$
CG בלאי נגד $, R_S$ עם אפקט מצע, מגבר דו כיווני ()	$\frac{r_0 + R_D\ R_L}{1 + r_0 \cdot (g_m + g_{mb})} \approx$ $\approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} + \frac{R_D\ R_L}{r_0 \cdot (g_m + g_{mb})}$	$r_0 \cdot \left(\frac{r_S}{r_0} + (g_m + g_{mb}) \cdot r_S + 1 \right) \ R_D \approx$ $\approx r_0 \cdot (g_m + g_{mb}) \cdot r_S \ R_D$	$\frac{R_D + (g_m + g_{mb}) \cdot R_D \cdot r_0}{R_D + r_0}$	1	R_D	$\frac{1}{r_0} + g_m + g_{mb}$
CG עם נגד R_S המוחזק לأدמה, עם אפקט מצע, מגבר דו כיווני ()	$\frac{R_S \cdot (r_0 + R_D\ R_L)}{r_0 + R_S + r_0 \cdot R_S \cdot (g_m + g_{mb}) + R_D\ R_L}$	$(r_S\ R_S + r_0 \cdot g_m \cdot (r_S\ R_S)) \ R_D$	$\frac{R_D (1 + (g_m + g_{mb}) \cdot r_0)}{R_D + r_0}$	$\frac{r_0 \cdot R_S \cdot (g_m + g_{mb}) + R_S}{R_S + r_0 + r_0 \cdot R_S \cdot (g_m + g_{mb})}$	$\frac{R_D \cdot R_S \cdot (1 + r_0 \cdot (g_m + g_{mb}))}{(1 + r_0 \cdot (g_m + g_{mb})) + r_0 + R_D}$	$\frac{1}{r_0} + g_m + g_{mb}$

r_s - התנגדות המקור

טבלת הגברי טרנזיסטור ביפולרי באוט קטן

סוג המגבר	R_{IN}	R_{OUT}	$A_{vo} = \frac{v_{out}}{v_s}$	$A_{IS} = \frac{i_{out}}{i_s}$	$Z_0 = \frac{v_{out}}{i_s}$	$Y_S = \frac{i_{out}}{v_s}$
CE (ללא נגד) באמיטר	$Rl\ R2\ (r_x + r_\pi)$	$r_0\ R_C$	$\frac{-g_m \cdot r_\pi \cdot (r_0\ R_C)}{r_x + r_\pi} =$ $= \frac{-\beta \cdot (r_0\ R_C)}{r_x + r_\pi}$	$\frac{-\beta \cdot (R_1\ R_2)}{(R_1\ R_2) + r_x + r_\pi}$ (R_1, R_2 לא מוגדר ללא R_1, R_2)	$\frac{-\beta}{r_x + r_\pi}$	$\frac{-\beta \cdot (R_1\ R_2) \cdot (r_0\ R_C)}{(R_1\ R_2) + r_x + r_\pi}$ (R_1, R_2 לא מוגדר ללא R_1, R_2)
CE (עם נגד) באמיטר, $r_0 \rightarrow \infty$ ($Rl\ R2\ (r_x + r_\pi + R_E \cdot (\beta+1))$	R_C	$\frac{-\beta \cdot R_C}{r_x + r_\pi + R_E \cdot (\beta+1)}$	$\frac{-\beta \cdot (R_1\ R_2)}{(R_1\ R_2) + r_x + r_\pi + R_E \cdot (\beta+1)}$ (R_1, R_2 לא מוגדר ללא R_1, R_2)	$\frac{-\beta}{r_x + r_\pi + R_E \cdot (\beta+1)}$	$\frac{-\beta \cdot R_C \cdot (R_1\ R_2)}{(R_1\ R_2) + r_x + r_\pi + R_E \cdot (\beta+1)}$ (R_1, R_2 לא מוגדר ללא R_1, R_2)
CC (עם נגד) בקולקטטור	$R\ R2\ \left(r_x + r_\pi + \frac{r_0 \cdot R_E \cdot (\beta+1)}{R_C + R_E + r_0}\right)$ אם קיימים R_L להוסיפה (R_E במקביל ל-)	$\frac{R_E \cdot (r_x + r_\pi) \cdot (r_0 + R_C)}{(r_0 + R_E + R_C) \cdot (r_x + r_\pi) + R_E \cdot r_0 \cdot (\beta+1)}$ (R_π להוסיפה בטוור ל- r_s אם קיימים)	$\frac{1}{1 + \frac{(r_0 + R_E + R_C) \cdot (r_x + r_\pi)}{R_E \cdot r_0 \cdot (\beta+1)}}$	$A_v \cdot \frac{R_m}{R_{out}}$	$\frac{r_0 \cdot (\beta+1)}{1 + (r_x + r_\pi) \cdot (r_0 + R_C)}$	